 



Computer Organization

Architecture diagram:

(1) 1-bit ALU



(2) 32-bit ALU

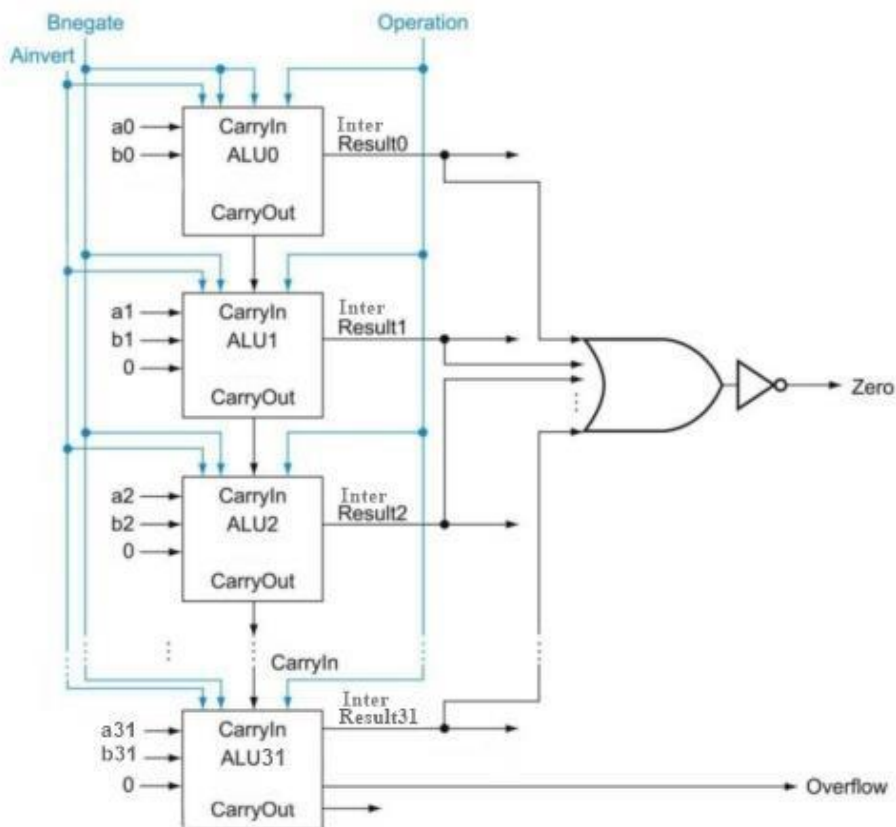

Detailed description of the implementation:

我先製作一個 **Full_Adder** 的 module 來實現 **1-bit ALU** 中的**算術運算**，把 Full_Adder 放入 1-bit ALU 的 module 中，再利用 case 選擇 ALU 輸出實現 behavioral implementation。

然後再 ALU module 中宣告 32 個 1-bit ALU。

```
# module ALU_1bit Ai (src1, src2, Ainvert, Binvert, Cin, operation, result, cout)
```

其中：

1-bit ALU 的 **input**：

```
Src1[31:0] = src1[31:0]
```

```
Src2[31:0] = src2[31:0]
```

```
Ainvert [31:0] = ALU_control [3]
```

```
Binvert [31:0] = ALU_control [2]
```

```
Cin [0] = ALU_control[2] ; Cin [31:1] = CarryOut_wire [30:0]
```

```
operation [1:0] = ALU_control [1:0]
```

1-bit ALU 的 **output** 我先用 **wire** 接住值：

```
Result_wire [31:0] = result [31:0]
```

```
CarryOut_wire [31:0] = cout [31:0]
```

再把 wire 接住的值拿去做 if-else 的判斷：

1. **result** 輸出的結果分為 **SLT** 和 **Arithmetic Logic** 兩大類

(1) **SLT**：if(a<b) result = 1; else result = 0

因為 SLT 本身會執行減法，先把 result [31:1] = 0，再把 result_wire 的 Msb 值丟給 result 就好(result[0] = result_wire [31])。如果 src1-src2<0

的話，result_wire[31]會等於 1；如果 src1-src2>0 的話，result_wire[31]會等於 0，剛好都能當作 result[0]的輸出。

(2) **Arithmetic Logic** operation：add, sub, AND, OR, NAND, NOR

直接將 wire 的值存給 output reg (result [31:0] = result_wire [31:0])

2. Zero：if (result[31:0] == 0) zero=1;

將 result_wire 的 0~31 個 bit 做 NOR 邏輯運算，當全部 result_wire 的位元為 0 時，zero 會等於 1。

3. Cout 和 overflow：

把 cout 和 overflow 分為 Arithmetic operation 和 Logic operation 討論

(1) Logic operation：AND, OR, NAND, NOR

因為邏輯運算的結果不會產生 Carrylut 和 Overflow 的情形，所以直接令為 cout=0, overflow=0。

(2) Arithmetic operation：add, sub, SLT

算術運算(包含 SLT)就有可能會產生 cout 和 overflow，需要考慮。Cout 的想法比較簡單，直接把 wire 接到 output (cout = CarryOut_wire[31])

；overflow 則是把 cout 的 30 和 31 位元取 XOR 運算即可。

(overflow = CarryOut_wire[30] ^ CarryOut_wire[31])

Implementation results:

1. Full_Adder

```
1  /*****
2  Student Name: 劉紘華
3  Student ID:   0511330
4  *****/
5  module Full_Adder (Sum, CarryOut, Input1, Input2, CarryIn);
6
7      input Input1, Input2, CarryIn;
8      output Sum, CarryOut;
9
10     wire w1, w2, w3;
11     xor x1(w1, Input1, Input2);
12     xor x2(Sum, w1, CarryIn);
13     and a1(w2, Input1, Input2);
14     and a2(w3, w1, CarryIn);
15     or  o1(CarryOut, w2, w3);
16
17 endmodule
```

2. 1-bit ALU

```
1  /*****
2  Student Name: 劉紘華
3  Student ID:   0511330
4  *****/
5  `timescale 1ns/1ps
6
7  module ALU_1bit(
8      input          src1,          //1 bit source 1 (input)
9      input          src2,          //1 bit source 2 (input)
10     input          Ainvert,       //1 bit A_invert (input)
11     input          Binvert,       //1 bit B_invert (input)
12     input          Cin,           //1 bit carry in (input)
13     input [2:1:0] operation,      //2 bit operation (input)
14     output reg      result,        //1 bit result (output)
15     output reg      cout           //1 bit carry out (output)
16 );
17
18 /* Write your code HERE */
19
20 wire ca, cb;
21 assign ca = src1 ^ Ainvert;
22 assign cb = src2 ^ Binvert;
23
24 wire And, Or, Sum, cout_wire;
25 and A1(And, ca, cb);
26 or  O1(Or, ca, cb);
27
28 Full_Adder F1(.Sum(Sum), .CarryOut(cout_wire), .Input1(ca), .Input2(cb), .CarryIn(Cin));
29
30 always @* begin
31     case(operation)
32         2'b00: result = And;
33         2'b01: result = Or;
34         2'b10: result = Sum;
35         2'b11: result = Sum;
36     endcase
37
38     cout <= cout_wire;
39 end
40
41 endmodule
42
```

3. 32-bit ALU

(Part 1) 宣告 wire 和 I/O

```
1  /*****  
2  Student Name: 劉紘華  
3  Student ID: 0511330  
4  *****/  
5  `timescale 1ns/1ps  
6  
7  module alu(  
8      input          rst_n,          // negative reset          (input)  
9      input [32-1:0] src1,           // 32 bits source 1      (input)  
10     input [32-1:0] src2,           // 32 bits source 2      (input)  
11     input [4-1:0]  ALU_control,     // 4 bits ALU control input (input)  
12     output reg [32-1:0] result,     // 32 bits result        (output)  
13     output reg     zero,           // 1 bit when the output is 0, zero must be set (output)  
14     output reg     cout,          // 1 bit carry out       (output)  
15     output reg     overflow       // 1 bit overflow        (output)  
16 );  
17  
18 /* Write your code HERE */  
19 wire CarryOut_wire[31:0];  
20 wire result_wire[31:0];  
21 integer i;
```

(Part 2) 宣告 32 個 1-bit ALU

```
23 /* module ALU_lbit (src1, src2, Ainvert, Binvert, Cin, operation, result, cout) */  
24 ALU_lbit A0(.src1(src1[0]), .src2(src2[0]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
25 ALU_lbit A1(.src1(src1[1]), .src2(src2[1]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
26 ALU_lbit A2(.src1(src1[2]), .src2(src2[2]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
27 ALU_lbit A3(.src1(src1[3]), .src2(src2[3]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
28 ALU_lbit A4(.src1(src1[4]), .src2(src2[4]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
29 ALU_lbit A5(.src1(src1[5]), .src2(src2[5]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
30 ALU_lbit A6(.src1(src1[6]), .src2(src2[6]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
31 ALU_lbit A7(.src1(src1[7]), .src2(src2[7]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
32 ALU_lbit A8(.src1(src1[8]), .src2(src2[8]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
33 ALU_lbit A9(.src1(src1[9]), .src2(src2[9]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]), .Ci  
34 ALU_lbit A10(.src1(src1[10]), .src2(src2[10]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
35 ALU_lbit A11(.src1(src1[11]), .src2(src2[11]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
36 ALU_lbit A12(.src1(src1[12]), .src2(src2[12]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
37 ALU_lbit A13(.src1(src1[13]), .src2(src2[13]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
38 ALU_lbit A14(.src1(src1[14]), .src2(src2[14]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
39 ALU_lbit A15(.src1(src1[15]), .src2(src2[15]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
40 ALU_lbit A16(.src1(src1[16]), .src2(src2[16]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
41 ALU_lbit A17(.src1(src1[17]), .src2(src2[17]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
42 ALU_lbit A18(.src1(src1[18]), .src2(src2[18]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
43 ALU_lbit A19(.src1(src1[19]), .src2(src2[19]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
44 ALU_lbit A20(.src1(src1[20]), .src2(src2[20]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
45 ALU_lbit A21(.src1(src1[21]), .src2(src2[21]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
46 ALU_lbit A22(.src1(src1[22]), .src2(src2[22]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
47 ALU_lbit A23(.src1(src1[23]), .src2(src2[23]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
48 ALU_lbit A24(.src1(src1[24]), .src2(src2[24]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
49 ALU_lbit A25(.src1(src1[25]), .src2(src2[25]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
50 ALU_lbit A26(.src1(src1[26]), .src2(src2[26]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
51 ALU_lbit A27(.src1(src1[27]), .src2(src2[27]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
52 ALU_lbit A28(.src1(src1[28]), .src2(src2[28]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
53 ALU_lbit A29(.src1(src1[29]), .src2(src2[29]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
54 ALU_lbit A30(.src1(src1[30]), .src2(src2[30]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),  
55 ALU_lbit A31(.src1(src1[31]), .src2(src2[31]), .Ainvert(ALU_control[3]), .Binvert(ALU_control[2]),
```

(Part 3) behavior implementation of **ZCV** and **SLT** function.

```
57 always @* begin
58     zero <= ~(result_wire[0] | result_wire[1] | result_wire[2] | result_wire[3] | result_wire[4] | result_wire[5])
59     // Arithmetic: Add(0010), Sub(0110) & Conditional: SLT(0111)
60     if (ALU_control[3:0] == 4'b0010 || ALU_control[3:0] == 4'b0110 || ALU_control[3:0] == 4'b0111) begin
61         cout = CarryOut_wire[31];
62         overflow <= CarryOut_wire[30]^CarryOut_wire[31];
63     end
64     // Logical operation: AND, OR, NAND, NOR
65     else begin
66         cout = 0;
67         overflow = 0;
68     end
69     //SLT: if(src1<src2) result=1; else result=0
70     if (ALU_control[3:0] == 4'b0111) begin
71         result[0] = result_wire[31];
72         for (i=1; i<32; i=i+1) result[i] = 0;
73     end
74     //other function: add, sub, AND, OR, NOR, NAND
75     else begin
76         for (i = 0; i<32; i=i+1) result[i] = result_wire[i];
77     end
78 end
79 endmodule
```

4. Testbench result

```
# vsim -gui
# Start time: 19:55:34 on Apr 20,2020
# Loading work.testbench
# Loading work.alu
# Loading work.ALU_lbit
# Loading work.Full_Adder
VSIM 2> run -all
# *****
# *                PATTERN RESULT TABLE                *
# *****
# * PATTERN *                Result                * ZCV *
# *****
# *          Congratulation! All data are correct!          *
# *****
# Correct Count: 9
# ** Note: $finish : C:/Users/Heyward/Desktop/CO_Lab2/testbench.v(146)
# Time: 205 ns Iteration: 1 Instance: /testbench
# 1
# Break in Module testbench at C:/Users/Heyward/Desktop/CO_Lab2/testbench.v line 146
```

Problems encountered and solutions:

1. 遇到最難的部分是怎麼執行 SLT function，雖然知道把(src1-src2)減法結果的 Msb 拉回 result 的 Lsb 做輸出，但實作起來還是很困難。幸好後來想到把 SLT 和其他 function 分成兩類，再把 result 依不同情況執行。

最後的解法為：

- (1) Result_wire 先接住 1-bit ALU 的運算結果。
 - (2) 利用 ALU_control 判斷是否為 SLT
 - (3) 如果是執行 SLT : $\text{result}[31:1] = 0$; $\text{result}[0] = \text{result_wire}[31]$
 - (4) 其他的：直接把 wire 接給 output reg ($\text{result}[31:0] = \text{result_wire}[31:0]$)
-
2. 執行減法時：src1 + src2 的 1's complement + 1，其中+1 從哪裡來我想了好久才發現，把 ALU_control[2] (Binvert) 拿去給最低為位元 ALU 的 Cin 當 input，只要執行減法時，Binvert 都會等於 1，剛好能當+1 的來源。

Lesson learnt (if any):

Verilog 好難！

差點寫不完作業之後要提早開始寫！

Comment:

這次作業最難的部分其實是不熟悉 verilog 的語法，希望之後能更清楚語法，而且完全搞懂 blocking 和 non-blocking 的邏輯意義和它們在 verilog 裡面語法區別。